

Apply KVL to mesh-1

$$5i_1 + 10(i_1 - i_2) = -10 + 15$$

$$5i_1 + 10i_1 - 10i_2 = 5$$

$$15i_1 - 10i_2 = 5 \quad \text{--- (1)}$$

$$3i_1 - 2i_2 = 1 \quad \text{--- (1)}$$

Apply KVL to mesh-2

$$6i_2 + 4i_2 + 10(i_2 - i_1) = 10$$

$$10i_2 + 10i_2 - 10i_1 = 10$$

$$-10i_1 + 20i_2 = 10$$

$$-i_1 + 2i_2 = 1 \quad \text{--- (2)}$$

$$I_1 = 1A, \quad I_2 = 1A$$


$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$I_1 = i_1 \Rightarrow 1A$$

$$i_2 = 0,$$

$$I_2 = i_3 \Rightarrow 1A$$

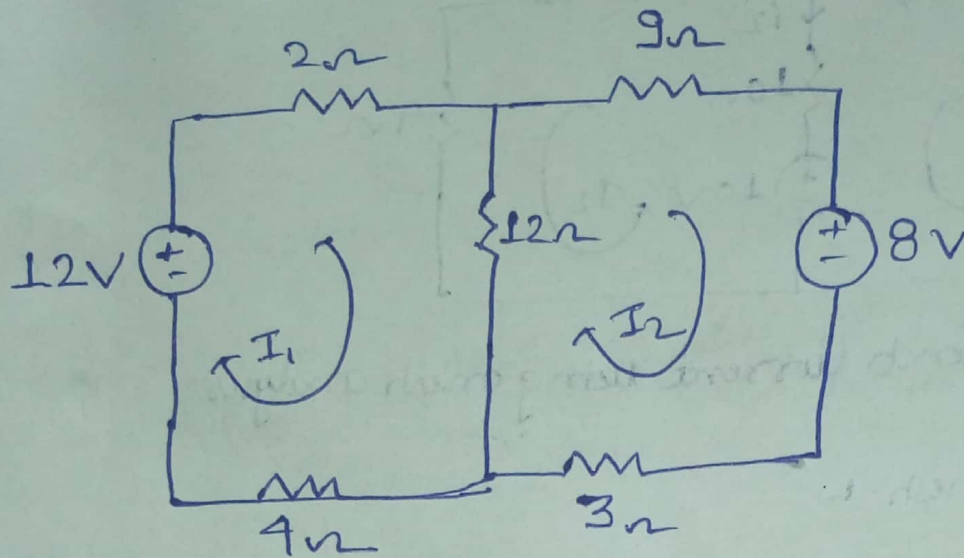(Q) Calculate the mesh current I_1 and I_2 in the ckt shown in figure



Sol. Applying KVL to mesh-1

$$2i_1 + 12(i_1 - i_2) + 4i_1 = 12$$

$$2i_1 + 12i_1 - 12i_2 + 4i_1 = 12$$

$$18i_1 - 12i_2 = 12$$


$$3i_1 - 2i_2 = 2 \quad \text{--- (1)}$$

Applying KVL to mesh-2

$$9i_2 + 8 + 3i_2 + 12(i_2 - i_1) = 0$$

$$-12i_1 + 24i_2 = -8 \quad \text{--- (2)}$$
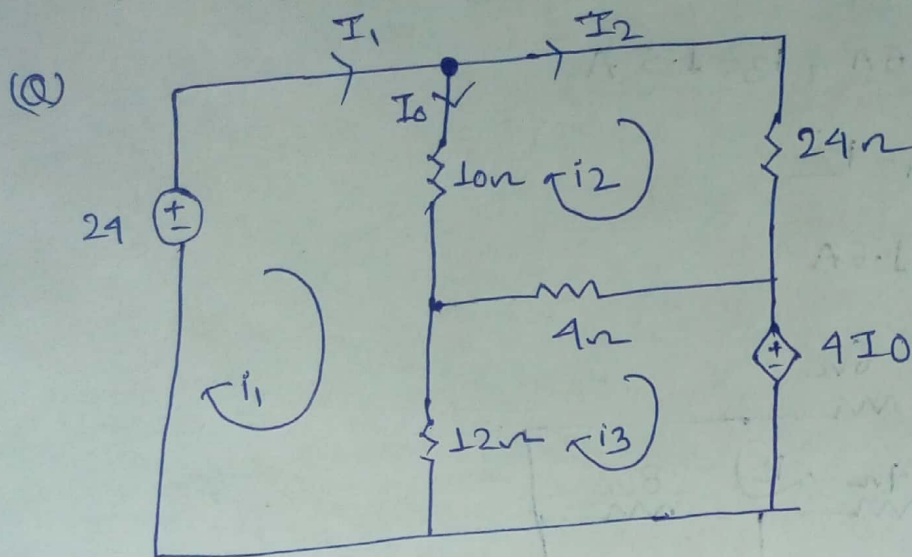
$$i_1 = \frac{2}{3}, \quad i_2 = 0 \text{ A}$$



Find I_0 in the ckt.

Sol. Apply KVL to mesh-1

$$10(i_1 - i_2) + 12(i_1 - i_3) = 24$$

$$10i_1 - 10i_2 + 12i_1 - 12i_3 = 24$$

$$22i_1 - 10i_2 - 12i_3 = 24$$

$$11i_1 - 5i_2 - 6i_3 = 12 \quad \text{--- (1)}$$

Apply KVL to mesh-2

$$24i_2 + 4(i_2 - i_3) + 10(i_2 - i_1) = 0$$

$$24i_2 + 4i_2 - 4i_3 + 10i_2 - 10i_1 = 0$$

$$-10i_1 + 38i_2 - 4i_3 = 0$$

$$-5i_1 + 19i_2 - 2i_3 = 0$$

$$5i_1 - 19i_2 + 2i_3 = 0 \quad \text{or} \quad \text{--- (2)}$$

Apply KVL to mesh-3.

$$4(i_3 - i_2) + 4I_0 + 12(i_3 - i_1) = 0$$

$$I_0 = i_1 - i_2$$

$$4i_3 - 4i_2 + 4(i_1 - i_2) + 12i_3 - 12i_1 = 0$$

$$-8i_1 - 8i_2 + 16i_3 = 0$$


$$i_1 = 2.25 \text{ A}$$

$$i_2 = 0.75 \text{ A}, i_3 = 1.5 \text{ A}$$

$$I_0 = i_1 - i_2$$

$$I_0 = 1.5 \text{ A}$$

(Q)

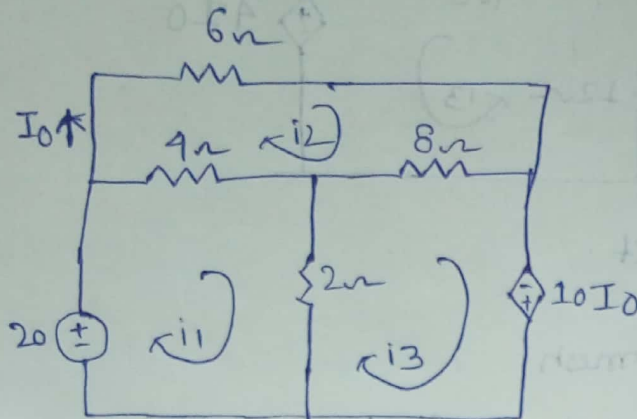

Apply KVL to mesh-1,

$$4(i_1 - i_2) + 2(i_1 - i_3) = 20$$

$$3i_1 - 2i_2 - i_3 = 10 \quad \text{--- (1)}$$

Apply KVL to M-2

$$6i_2 + 8(i_2 - i_3) + 4(i_2 - i_1) = 0$$

$$6i_2 + 8i_2 - 8i_3 + 4i_2 - 4i_1 = 0$$

$$-2i_1 + 9i_2 - 4i_3 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

(M-3)

$$8(i_3 - i_2) - 10I_0 + 2(i_3 - i_1) = 0$$

$$I_0 = i_2$$

$$8i_3 - 8i_2 - 10i_2 + 2i_3 - 2i_1 = 0$$

$$-2i_1 - 18i_2 + 10i_3 = 0$$

$$-1i_1 - 9i_2 + 5i_3 = 0$$

$$i_1 = -3.21 \text{ A}$$

$$I_0 = i_2$$


$$i_2 = -5$$

$$I_0 = -5$$

$$i_3 = -9.6$$

opposite direction

Q) Find the Value of I in mA.

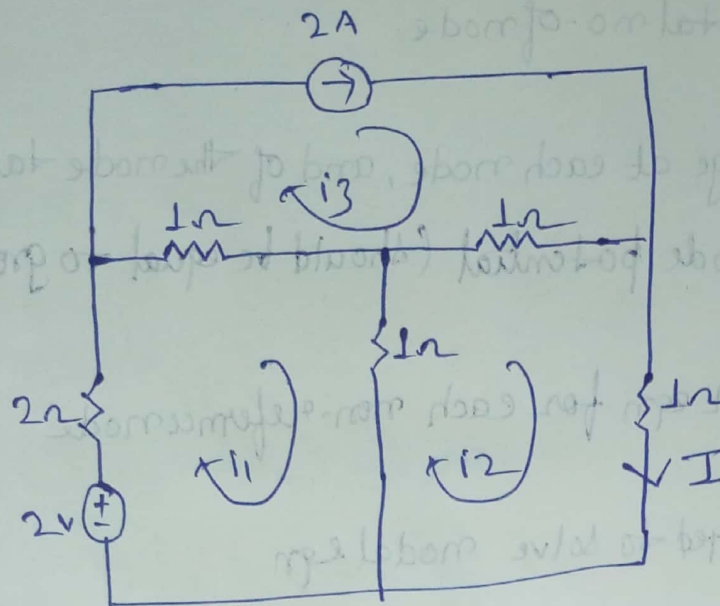

Apply KVL in Mesh 1

$$-2 + 2i_1 + (i_1 - i_3) + (i_1 - i_2) = 0$$

$$4i_1 - i_2 - i_3 = 2 \quad \text{--- (1)}$$

Apply KVL in mesh (2)

$$i_2 + (i_2 - i_1) + (i_2 - i_3) = 0$$

$$-i_1 + 3i_2 - i_3 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$i_3 = 2 \quad \text{--- (3)}$$

Put eqn. (3) in eqn (1) & eqn (2)

$$4i_1 - i_2 = 4 \quad \text{--- (4)}$$

$$-i_1 + 3i_2 = 2 \quad \text{--- (5)}$$


$$i_2 = \frac{12}{11}$$

$$i_2 = \frac{12}{11} \text{ A}$$

Nodal analysis → Procedure → Planar and non-planar

- (i) Identify total no. of node
- (ii) Assign voltage at each node, and of the node taken as reference node potential (should be equal to ground potential)
- (iii) Develop KCL eqn for each non-reference node
- (iv) eqn. required to solve nodal eqn

$$e = N - 1$$

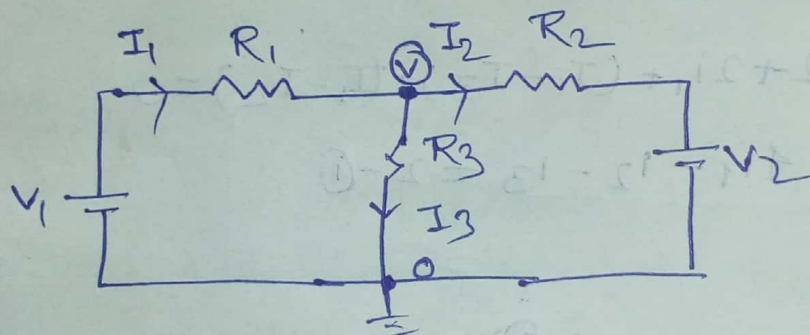


Apply KCL

$$-I_1 + I_2 + I_3 = 0$$


$$\frac{V - V_1}{R_1} + \frac{V}{R_3} + \frac{V - V_2}{R_2} = 0$$

$$I_2 = \frac{V_1 - V}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V - V_2}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{V}{R_3}$$

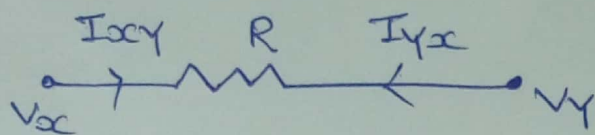
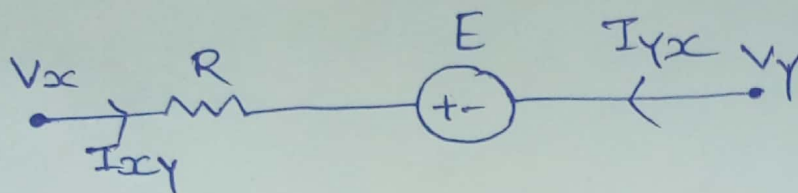
$$I_{xy} = \frac{V_x - V_y}{R}, \quad I_{yx} = \frac{V_y - V_x}{R}$$



$$-V_x + I_{xy} R + E + V_y = 0$$

$$I_{xy} = \frac{(V_x - V_y) - E}{R}$$

$$I_{yx} = \frac{V_y - V_x + E}{R}$$